

[과제 3] 4bit x 4bit = 8bit Multiplier(Unsigned Magnitude) 설계

```
//과제 3
//이름: 이창민
//학번:2019043890
//융합전자공학부

// Code your design here
module mul8_uns (
    input [3:0] a,
    input [3:0] b,
    input clk, rstn, start,
    output reg [7:0] result,
    output reg done
);

    localparam IDLE = 3'b000,
               START = 3'b001,
               LSB = 3'b010,
               ADD = 3'b011,
               SHIFT = 3'b100,
               DONE = 3'b101;

    reg [7:0] r_multiplicand, r_product;
    reg [3:0] r_multiplier;
    reg [2:0] r_state,next_state;
    reg [1:0] r_count;

    always @(posedge clk, negedge rstn) begin
        if (!rstn) r_state <= IDLE;
        else r_state<=next_state;
    end
    always @(*) begin
        case(r_state)
            IDLE:
                begin
                    if (start) begin
                        next_state = START;
                    end
                    else begin
                        next_state = IDLE;
                    end
                end
            START:
                begin
                    next_state=LSB;
                end
        endcase
    end
```



```

        r_multiplier = b;
        r_product <= 0;
        r_count <= 4;
        result <= 0;
        done <= 0;
    end
    LSB:begin
        r_multiplicand <= r_multiplicand; //순차회로에서 자기자신을
기억해라
        r_multiplier <= r_multiplier;
        r_count<=r_count -1;

        result <= 0;
        done <= 0;
    end

    ADD:
        begin
            r_product = r_multiplicand + r_product;
        end
    SHIFT:
        begin
            r_multiplicand = r_multiplicand << 1;
            r_multiplier = r_multiplier >> 1;

        end
    DONE:
        begin
            result = r_product;
            done = 1;
        end
    endcase
end
end

endmodule

```

```

// Code your testbench here
module tb;
    reg clk, rstn, start;
    reg [3:0] a,b;

    wire [7:0]result;
    wire done;

    initial begin
        clk=0;

```

```

        forever begin
            #5 clk=!clk;
        end
    end

    mul8_uns mul8_uns(a,b,clk, rstn, start, result, done);

    initial begin
        a=15; b=12;
        #200 a=5; b=10;


        #400 $finish;
    end


    initial begin
        rstn = 0;
        #5 rstn=1;
    end

    initial begin
        start = 0;
        #10 start = 1;
        #20 start = 0;
        #200 start = 1;
    end

    initial begin
        $dumpfile("wave.vcd");
        $dumpvars(0,tb);
    end
endmodule

```

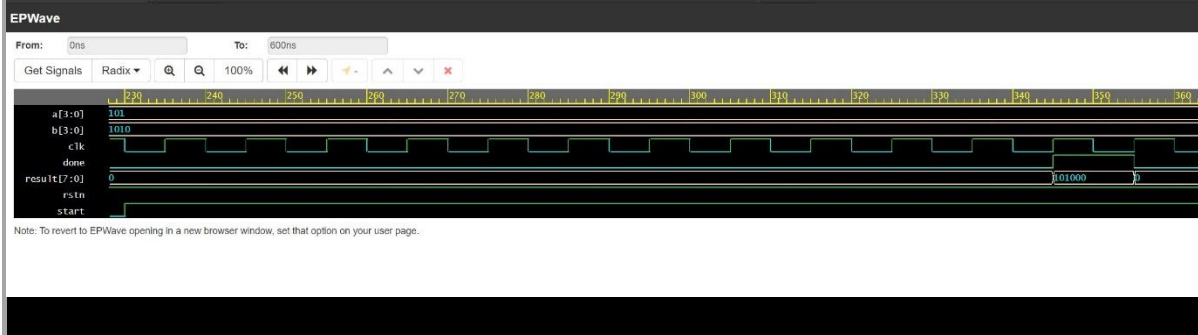

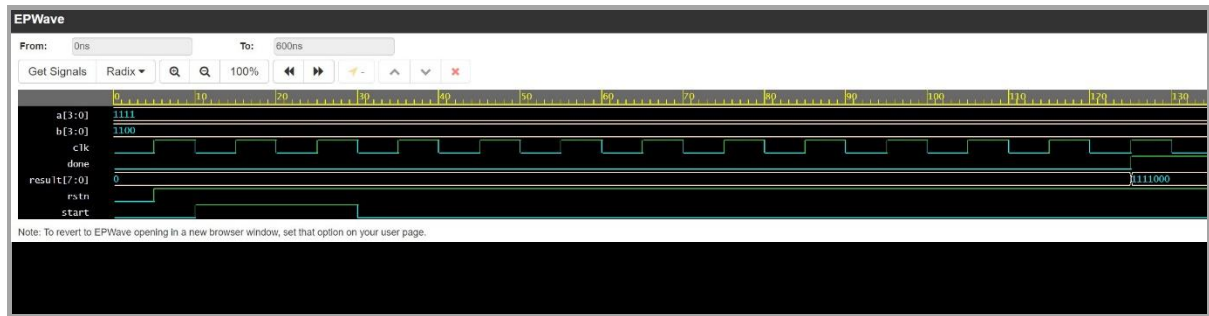

노트북에 VIVADO 가 설치가 안돼서 <https://edaplayground.com/> 를 이용하였습니다.

testbench 에서 두가지 인풋을 여유있는 시간 텀을 두어 곱해보았고 정확한 값이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.